

## Übungsblatt 4

Bearbeitung ab Samstag, 5. Dezember 2020

### 4.1 Multiplexer in VHDL

Die Ausgänge von kombinatorischen Schaltungen werden nur durch ihre Eingangssignale bestimmt. Sie arbeiten also *ohne Gedächtnis*. Zudem sind zyklusfrei, wodurch Änderungen an den Eingangssignalen sofort (abgesehen von Schaltverzögerung) am Ausgang wirksam werden. Sogar die komplexesten Systeme sind aus vielen einfachen kombinatorischen Schaltungen gebaut. Einer der häufigsten solcher Bausteine ist der *Multiplexer*, der dazu genutzt wird um aus mehreren Eingangssignalen ein Ausgabesignal anhand eines Auswahlsignals zu wählen. Beispielsweise repräsentiert Abbildung 1(a) einen 4:1 Multiplexer, der das Ausgabesignal  $Y$  dadurch bestimmt, dass er einen der Eingänge  $I_0$ ,  $I_1$ ,  $I_2$  und  $I_3$ , anhand der Auswahlsignale  $S_1$  und  $S_0$ , auswählt. Ebenso wählt der 8:1 Multiplexer, der in Abbildung 1(b) gezeigt ist, ein Signal der Eingänge  $I_0$  bis  $I_7$ , durch die Auswahlsignale  $S_2$ ,  $S_1$  und  $S_0$ , als Ausgabesignal  $Y$  aus.

 


Abbildung 1: Zwei Multiplexer.

#### Aufgaben:

Multiplexer können auch aus Gruppen von Eingangssignalen der Länge  $n$  auswählen. In dieser Aufgabe soll ein 4:1 Multiplexer implementiert werden, der vier 3-Bit Eingangssignale besitzt. In der Wahrheitstabelle 1 wurden die Eingänge dieses Multiplexers auf  $I_0(000)$ ,  $I_1(001)$ ,  $I_2(010)$  und  $I_3(011)$  gesetzt. Implementiert diesen 4:1 Multiplexer gemäß der Wahrheitstabelle 1, sodass nur genau eines der Signale  $I_0$ ,  $I_1$ ,  $I_2$  und  $I_3$  gleichzeitig ausgewählt werden kann. Dies soll anhand der Auswahlsignale  $S_1S_0$  (zwei Bits) geschehen.

- (2 Punkte) Verwendet eure logischen Gatter (AND, OR, NOT), die ihr in Übung 2 erstellt habt, um diesen 4:1 Multiplexer zu entwerfen. Eure Gatter könnt ihr dabei verändern (z.B. die Anzahl der Inputs erhöhen). Zeichnet erst das **Schaltbild** des 4:1 Multiplexers. Implementiert danach den Multiplexer in VHDL.
- (1 Punkte) Schreibt eine Testbench für eure Implementierung, in welcher die Fälle  $S_1S_0$  gleich 00, 10, 01 und 11 überprüft werden.

Auswahlsignal		Ausgabe
$S_1$	$S_0$	Y
0	0	$I_0(000)$
0	1	$I_1(001)$
1	0	$I_2(010)$
1	1	$I_3(011)$

Tabelle 1: Die Wahrheitstabelle eines 4:1 Mux.

In den weiteren Aufgabenteilen geht es um einen 8:1 Multiplexer 1(b), mit 3-bit Eingangssignalen  $I_0(000)$ ,  $I_1(001)$ ,  $I_2(010)$ ,  $I_3(011)$ ,  $I_4(100)$ ,  $I_5(101)$ ,  $I_6(110)$  und  $I_7(111)$ . Implementiert diesen 8:1 Multiplexer anhand der Wahrheitstabelle 2, sodass genau eines der 3-Bit Signale von  $I_1$  bis  $I_7$  ausgewählt werden kann. Dies soll anhand der Auswahlsignale  $S_2S_1S_0$  (drei Bits) geschehen.

Auswahlsignal			Ausgabe
$S_2$	$S_1$	$S_0$	Y
0	0	0	$I_0(000)$
0	0	1	$I_1(001)$
0	1	0	$I_2(010)$
0	1	1	$I_3(011)$
1	0	0	$I_4(100)$
1	0	1	$I_5(101)$
1	1	0	$I_6(110)$
1	1	1	$I_7(111)$

Tabelle 2: Die Wahrheitstabelle eines 8:1 Mux.

- (2 Punkte) Verwendet zwei der 4:1 Multiplexer, die ihr im vorherigen Aufgabenteil entworfen habt um diesen 8:1 Multiplexers zu entwerfen. Eure Gatter könnt ihr dabei verändern (z.B. die Anzahl der Inputs erhöhen). Zeichnet erst das **Schaltbild** des 8:1 Multiplexers. Implementiert danach den 8:1 Multiplexer in VHDL.
- (1 Punkte) Schreibt eine Testbench und testet eure Implementierung mit  $S_2S_1S_0$  jeweils gleich 000, 010, 001, 011, 100, 110, 101 und 111.
- (1 Punkte) Minimiert die folgende Funktion (Hinweis: Idempotenz),

$$Y = (A \wedge B \wedge C) \vee (A \wedge B \wedge \bar{C}) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge C)$$

- (2 Punkte) Überlegt ob diese Funktion mit nur eurem 8:1 Multiplexer implementierbar ist. Wenn es möglich ist, zeichnet das Schaltbild eures Entwurfs und Implementiert es in VHDL.
- (1 Punkte) Testet eure Implementierung mit  $ABC$  jeweils gleich 000, 111, 110, 101 in einer Testbench.
- (2 Punkte) Überlegt ob diese Funktion mit nur eurem 4:1 Multiplexer implementierbar ist. Wenn es möglich ist, zeichnet das Schaltbild eures Entwurfs und Implementiert es in VHDL.
- (1 Punkte) Testet eure Implementation mit  $ABC$  jeweils gleich 000, 111, 110, 101.

## 4.2 Demultiplexer in VHDL

Der Demultiplexer erfüllt die umgekehrte Aufgabe des Multiplexers. Während der Multiplexer dazu benutzt wird, eine Ausgabe aus vielen Eingaben auszuwählen, leitet der Demultiplexer ein einziges Eingangssignal auf eine von mehreren Ausgaben weiter.

Beispielsweise repräsentiert Abbildung 2(a) einen 1:4 Demultiplexer, dessen Eingangssignal  $I_n$  eigentlich das Ausgangssignal  $Y$  des 4:1 Multiplexers aus Abbildung 1(a) ist. Die Aufgabe dieses 1:4 Demultiplexers ist es, die Eingabe  $I_n$  auf den korrekten Ausgang ( $Y_0$ ,  $Y_1$ ,  $Y_2$  oder  $Y_3$ ), je nach Auswahlsignal  $S_1S_0$ , weiterzuleiten. Ebenso ist es die Aufgabe des 1:8 Demultiplexers die Eingabe  $I_n$ , aufgrund der Auswahlssignale  $S_2$ ,  $S_1$  und  $S_0$ , auf den korrekten Ausgang ( $Y_0$ ,  $Y_1$ ,  $Y_2$ ,  $Y_3$ ,  $Y_4$ ,  $Y_5$ ,  $Y_6$  oder  $Y_7$ ) weiterzuleiten.

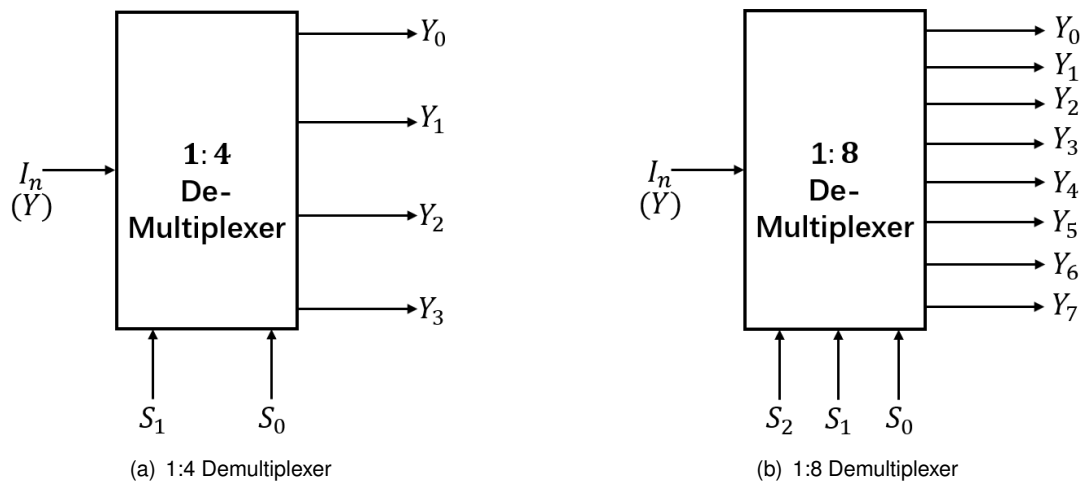


Abbildung 2: Zwei Demultiplexer.

### Aufgaben:

Nehmt an, dass das Eingangssignal  $I_n$  des 1:4 Demultiplexers in Abbildung 2(a) ein 3-Bit Signal ist. Implementiert einen 1:4 Demultiplexer anhand der Wahrheitstabelle 3, sodass  $I_n$ , aufgrund der Auswahlssignale  $S_1$  und  $S_0$ , auf den richtigen Ausgang weitergeleitet wird.

Eingabe	Auswahlssignal		Ausgabe			
$I_n$	$S_1$	$S_0$	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$
$I_n$	0	0	$I_n$	0	0	0
$I_n$	0	1	0	$I_n$	0	0
$I_n$	1	0	0	0	$I_n$	0
$I_n$	1	1	0	0	0	$I_n$

Tabelle 3: Die Wahrheitstabelle eines 1:4 Demux.

- (2 Punkte) Verwendet die logischen Gatter (AND, OR und NOT), die ihr in Übung 2 erstellt habt, um diesen 1:4 Demultiplexer zu entwerfen. Eure Gatter könnt ihr dabei verändern (z.B. die Anzahl der Inputs erhöhen). Zeichnet erst das **Schaltbild** des 1:4 Demultiplexers, den ihr entwerfen wollt. Implementiert den 1:4 Demultiplexer danach in VHDL.
- (1 Punkte) Testet eure Implementierung in einer Testbench mit  $S_1S_0$  jeweils gleich 00, 10, 01 und 11.

Nehmt nun an, dass das Eingangssignal  $I_n$  des 1:8 Demultiplexers in Abbildung 2(b) ein 3-Bit Signal ist. Implementiert diesen 1:8 Demultiplexer anhand der Wahrheitstabelle 4, sodass  $I_n$ , aufgrund der Auswahlssignale  $S_2$ ,  $S_1$  und  $S_0$ , auf den richtigen Ausgang weitergeleitet wird.

- c. (2 Punkte) Verwendet zwei der 1:4 Demultiplexer, die ihr im vorherigen Auftrag erstellt habt, um diesen 1:8 Demultiplexer zu entwerfen. Zeichnet erst das **Schaltbild** des 1:8 Demultiplexers den ihr implementieren wollt. Implementiert den 1:8 Demultiplexer danach in VHDL.
- d. (1 Punkte) Testet eure Implementierung in einer Testbench mit  $S_2S_1S_0$  jeweils gleich 000, 010, 001, 011, 100, 110, 101 und 111.

Eingabe	Auswahlsignal			Ausgabe							
$I_n$	$S_2$	$S_1$	$S_0$	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$	$Y_5$	$Y_6$	$Y_7$
$I_n$	0	0	0	$I_n$	0	0	0	0	0	0	0
$I_n$	0	0	1	0	$I_n$	0	0	0	0	0	0
$I_n$	0	1	0	0	0	$I_n$	0	0	0	0	0
$I_n$	0	1	1	0	0	0	$I_n$	0	0	0	0
$I_n$	1	0	0	0	0	0	0	$I_n$	0	0	0
$I_n$	1	0	1	0	0	0	0	0	$I_n$	0	0
$I_n$	1	1	0	0	0	0	0	0	0	$I_n$	0
$I_n$	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	$I_n$

Tabelle 4: Die Wahrheitstabelle eines 1:8 Demux.

### 4.3 Kodierer und Dekodierer in VHDL

Ein andere häufig genutzte kombinatorischen Schaltung ist der *Kodierer*. Während ein Multiplexer nur eines der Eingabesignale als Ausgabesignal auswählt, verarbeitet ein Kodierer - oft auch binärer Kodierer genannt - all seine Eingänge einzeln und wandelt sie in ein entsprechendes kodiertes Ausgangssignal um. Abbildung 3 zeigt einen 4:2 Kodierer, der, wie in Wahrheitstabelle 5 dargestellt, ein 4-Bit Eingangssignal  $I_0I_1I_2I_3$  in ein kodiertes 2-Bit Signal  $Y_1Y_0$  umwandelt.

 


Abbildung 3: 4:2 Kodierer.

Eingabesignale				Ausgabesignale	
$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Tabelle 5: Die Wahrheitstabelle eines 4:2 Kodierers.

Ein Problem eines solchen einfachen Binärkodierers ist, dass die Ausgabe mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch ist, falls mehrere Eingangssignale den logischen Wert "1" besitzen. Wenn zum Beispiel  $I_2$  und  $I_1$  gleichzeitig den logischen Wert "1" haben, so generiert der Binärkodierer die Ausgabe "11", statt "01" oder "10".

Dieses Problem kann man vermeiden wenn verschiedenen Eingängen Prioritäten zugewiesen werden. Sobald mehrere Eingabesignale den logischen Wert "1" besitzen, bestimmt das System den Eingang mit der höchsten Priorität und gibt die entsprechende kodierte Ausgabe aus. Wenn an  $I_2$  eine logische "1" anliegt, so werden die Ausgabesignale  $Y_1Y_0$  nur durch  $I_2$  bestimmt, unabhängig von den welche logischen Werten die an  $I_1$  und  $I_0$  anliegen. Diese Arbeitsweise ist in Tabelle 6 dargestellt.

#### Aufgaben:

- a. (1 Punkte) Entwerft anhand der Wahrheitstabelle 6 einen 4:2 Prioritätskodierer indem ihr das Schaltbild zeichnet.

Eingabesignale				Ausgabesignale	
$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	x	0	1
0	1	x	x	1	0
1	x	x	x	1	1

Tabelle 6: Die Wahrheitstabelle eines Prioritätskodierers.

- b. (2 Punkte) Implementiert den 4:2 Prioritätskodierer in VHDL und testet eure Implementierung in einer Testbench mit  $I_3I_2I_1I_0$  jeweils gleich 0001, 0010, 0100 und 1000.
- c. (1 Punkte) Dekodierer, die das kodierte Signal zurück in seine originale Form übersetzen, implementieren die umgekehrte Funktion des Kodierers. Entwerft einen 2:4 Dekodierer nach der Wahrheitstabelle 7 indem ihr das Schaltbild zeichnet.
- d. (2 Punkte) Implementiert den 2:4 Dekodierer in VHDL und testet eure Implementierung in VHDL mit  $I_1I_0$  jeweils gleich 00, 01, 10 und 11.

Eingabesignale		Ausgabesignale			
$I_1$	$I_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

Tabelle 7: Die Wahrheitstabelle eines 2:4 Dekodierers.